

实验三 MIPS 单周期 CPU 设计


自 82 何博航 2018010866

1. 实验目的

1. 掌握单周期 CPU 数据通路的原理与设计方法；
2. 掌握 MIPS 指令与 CPU 的关系
3. 掌握存储器映像 IO 接口设计原理
4. 学会观察与分析指令执行状态

2. 数据通路结构


数据通路结构主要参考了老师 ppt 的这张图片：

 

稍加修改的就是，我把整个 32 位的 instruction 都输入进 control 里头，直接在 control 中分出了 rs, rt, rw, 以及可能需要的立即数


3. 顶层模块以及各个模块功能

顶层图：

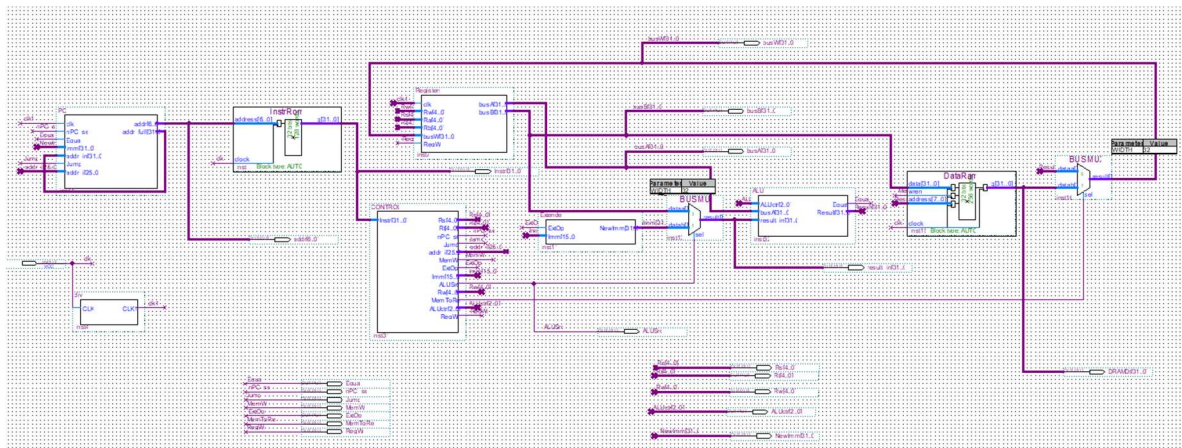

顶层


单周期数据通路全图

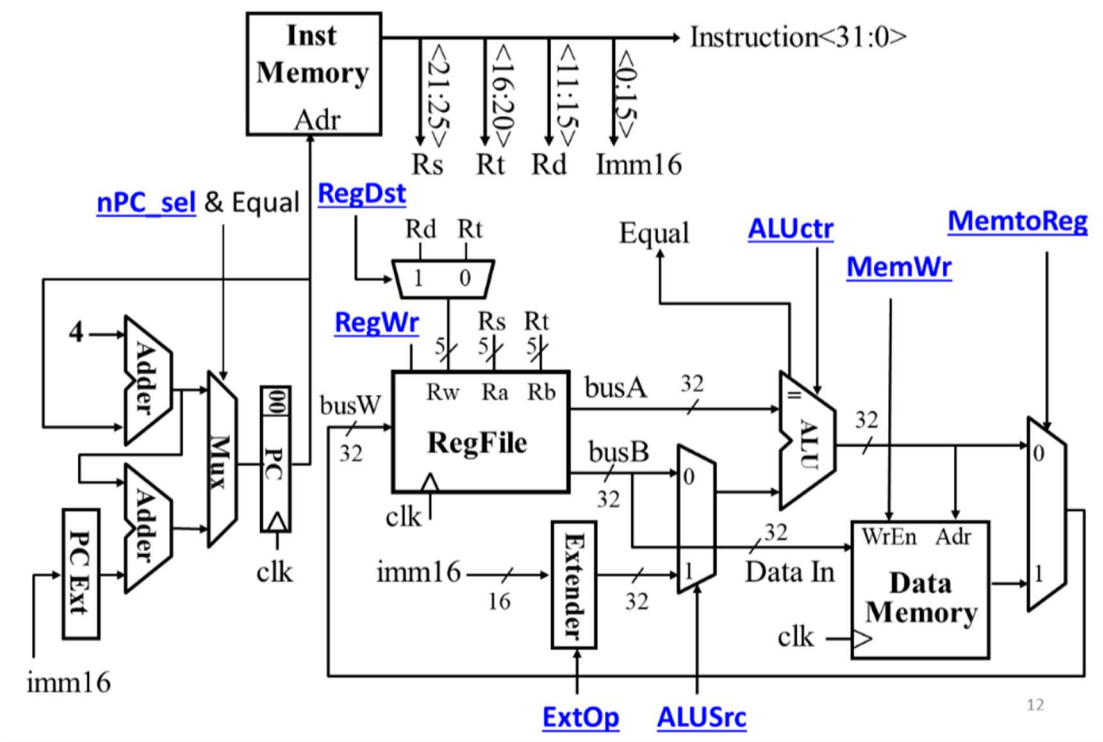

ppt 参考

ppt 参考图中的命名都很清晰，基本上输入输出的命名都是直接用 ppt 里头的命名



● 分频模块：

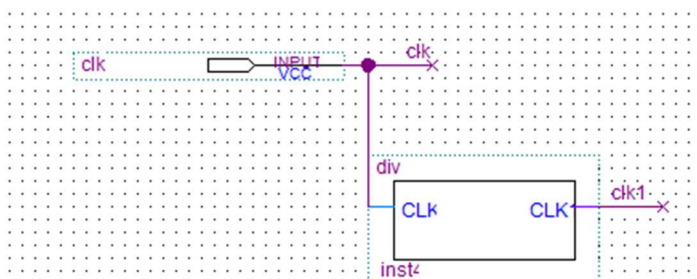

● PC 计数器模块

按照附件的来就好了，mif 文件就是把文档要求的 mips 代码转为机器码，在附件最后都有


● CONTROL 控制模块

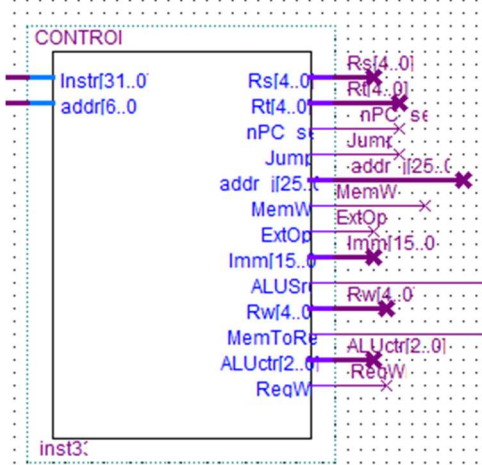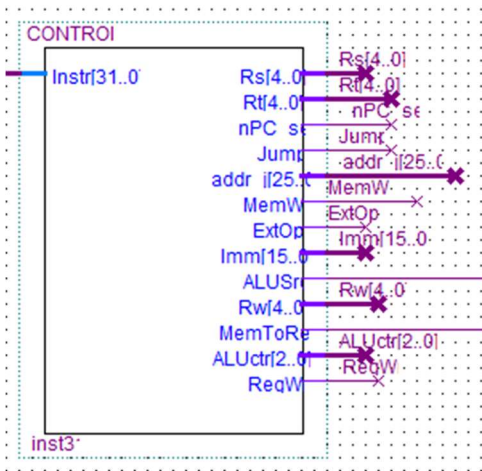

一开始我直接没弄输入时钟了，因为我想的是当 instr 变动的时候就运行 control，并且仿真的结果也很好。

但是写报告的时候一想，要是两条指令是一模一样的岂不是就只算了一条，于是我又加了 addr 地址，因为 pc 输出的不可能两次是一样的，所以 addr 变动的时候只可能是从当前指令到下一条指令了。

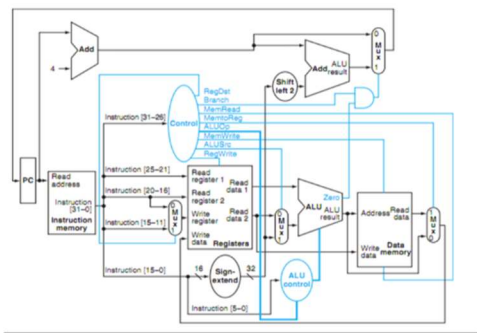Control 模块说简单也不简单，但也不算上复杂，不过确实是这里面最需要考虑的一个模块。



主要还是参考了这张图，通过解析 Instr 指令得到 Rs, Rt, nPC_sel, Jump, addr_j, MemWr, ExtOp, Imm; , ALUSrc, Rw, MemToReg, ALUctr, RegWr

这些输出量的值主要参考了 ppt 的表格：

See Appendix A

func

op


	10 0000	10 0010	We Don't Care :-)				
	00 0000	00 0000	00 1101	10 0011	10 1011	00 0100	00 0010
	add	sub	ori	lw	sw	beq	jump
RegDst	1	1	0	0	x	x	x
ALUSrc	0	0	1	1	1	0	x
MemtoReg	0	0	0	1	x	x	x
RegWrite	1	1	1	1	0	0	0
MemWrite	0	0	0	0	1	0	0
nPCsel	0	0	0	0	0	1	?
Jump	0	0	0	0	0	0	1
ExtOp	x	x	0	1	1	x	x
ALUctr<2:0>	Add	Subtract	Or	Add	Add	Subtract	x

同样的方法把 slt, and 补上即可

之后得到了这张表，我是对每个输出量，也就是对行分析，通过 if-else 以及 case 语句去完成这个模块。

注：我设计的控制模块，Rd 在这里不需要，这是因为我用控制器选好了 Write register 是 Rt 还是 Rd,同理 RegDst 也可以省略

● Registers

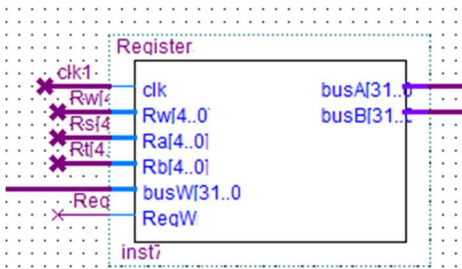

在 registers 内需先初始化 32 个寄存器所存的值，之后就根据 regwr 选择 busa 和 busb 输出即可，无难度


● Extender



扩展器，根据 extop 选择是符号扩展还是零扩展，特别的，如果是正数，则符号扩展和零扩

展一样。这只需要在 imm16 位基础上补高位即可，很简单。


● BUSMUX

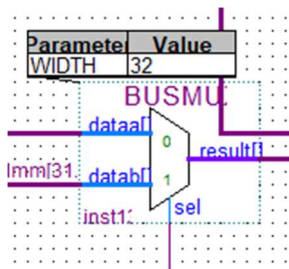

我用了两个 quartus 库自带的二选一选通器，分别用来选择：


1. ALU 的第二个输入源是立即数还是寄存器的内容
2. 要写回的是主存（DataRam）的内容还是从 ALU 中运算得出的内容

● ALU

 

这个模块也简单，根据 ALUctr 判断这条指令要完成什么内容，case 一下然后将对应的两个输入源运算即可。

● DATARam

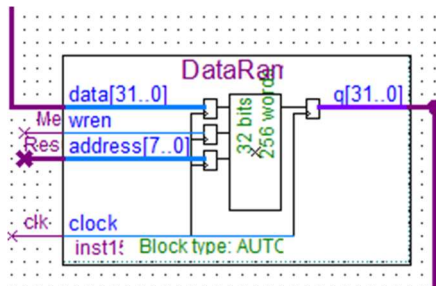

和 rom 设置类似，用一个 mif 文件自行定义内容

